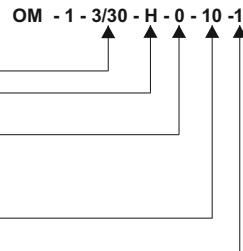



Пример записи при заказе:

Диапазон мощности _____
Реле напряжения _____
Н-есть, О-нет
Режим работы выходного реле: _____
 0-с контактором и выходом сигнализации
 1-с электромагнитной защелкой
 2-с функцией приоритета
Значение счетчика количества отключений (1-255)
 0-счетчик не установлен
Наличие дополнительных выходов сигнализации –
и отключения мощности
 1-есть, 0-нет.



0M-1

ОГРАНИЧИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

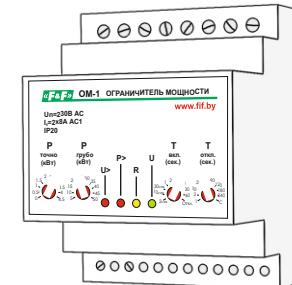

Гарантия - 18 месяцев от даты продажи.

Назначение:

Однофазный ограничитель мощности ОМ-1 предназначен для непрерывного контроля потребляемой от сети пит器ия мощности и отключения нагрузки при превышении ее свыше установленного значения и защиты цепей питания от короткого замыкания. Ограничитель защищает также потребителей электроэнергии (нагрузку) от перепадов напряжения, возникающих в 1-х фазных сетях.

Принцип работы:

Ограничитель контролирует величину напряжения и величину потребляемого тока нагрузки встроенным трансформатором тока, вычисляет действующее значение потребляемой мощности в фазе и обрабатывает эти значения в соответствии с выбранным алгоритмом работы. При повышении значений мощности выше установленного значения ОМ-1 отключает нагрузку на время, установленное потребителем. Нагрузка подключается к сети питания через контактор. Исполнительное реле ограничителя управляет катушкой контактора. Время отключения при перегрузке и время повторного включения устанавливается переключателями на передней панели. В ограничителе может быть установлена функция реле напряжения: защита от повышения напряжения более 260В и падения его ниже 160В (оговаривается при заказе). Ограничитель блокирует включение нагрузки, если отключение при перегрузке по мощности произошло 5 раз за установленный отрезок времени при условии, что нагрузка на питаяющую сеть в течение этого периода не снижалась. ОМ-1 отключает нагрузку от сети питания на 10 минут. Ограничитель защищает питаяющую сеть от перегрузки по току и при коротком замыкании в нагрузке. Величина тока, при котором отключается нагрузка рассчитывается исходя из установленного значения мощности. При превышении этого значения в 6 раз нагрузка отключается за время не более 0,1 сек. первый раз на 30 сек., затем, если перегрузка продолжается, на 30 минут. В ограничителе предусмотрен выход для подключения внешней сигнализации при перегрузке по мощности.

Технические характеристики:

Напряжение питания -	100-300В АС.
Диапазон контролируемой мощности -	3-30кВт
Дискретность установки мощности, грубо -	3кВт
Дискретность установки мощности, точно -	0,25кВт
Задержка отключения при перегрузке по мощности (Toff) -	от 1 до 240 сек.
Задержка повторного включения нагрузки (Ton) -	от 2 до 3600 сек.
Время отключения при:	
падении напряжения ниже 160В -	5сек.
повышении напряжения более 260В -	0,1сек.
перегрузке по току -	0,1сек.
Максимальный ток контактов реле -	2x8А AC1
Исполнительные контакты -	2x2Р (2 переключающих)
Погрешность измерения:	
напряжения в диапазоне 50-300В	не более 2%
тока в диапазоне 3-100А	не более 3%
Диапазон рабочих температур -	от -25 до +50°C
Диаметр сквозного отверстия измерительной цепи -	D=12,5 мм
Габариты	4 модуля (70x90x65мм)
Монтаж	DIN-рейка 35мм

Функциональные особенности

- Встроенный счетчик количества отключений нагрузки при перегрузке по мощности:
- при превышении установленного значения блокируется подключение нагрузки к сети питания. Сброс счетчика возможен при установке переключателя времени T_{off} в положение "C". Установка значения счетчика (от 1 до 255) оговаривается при заказе.
- Сохранение в энергонезависимой памяти причины отключения нагрузки, считывание информации при подключении компьютера.
- Выбор режима работы выходных реле K1 и K2.
3.1 Режим работы с одним контактором.

Реле K1 управляет контактором, реле K2 используется для сигнализации о перегрузке по мощности. Схема включения показана на рис.5. Так как контакт реле K1 переключающий, можно использовать контакторы с нормально разомкнутыми (НР) или нормально замкнутыми (НЗ) контактами. При применении НЗ контактора в нормальном режиме работы его управляющая катушка находится в обесточенном состоянии, нет потребления мощности контактором от сети питания. Недостаток: при отсутствии питания на ограничителе и наличии питания на контактах контактора нагрузка остается подключенной к сети питания при перегрузке по мощности или аварийном режиме. Это устраняется правильным монтажом: питание ОМ-1 и контактора должны иметь общие точки подключения к фазам без промежуточных соединений.

3.2 Режим работы с приоритетной нагрузкой. Нагрузка разбивается на две части, приоритетную R_p , отключать которую нежелательно и неприоритетную R_n . При перегрузке отключается R_n без временной задержки. Если перегрузки нет, R_n - отключена, R_p - подключена. Если перегрузка продолжается, R_n отключается в соответствии с установленным временем T_{off} . При снижении потребляемой мощности R_n подключается через время T_{on} , затем через это же время подключается и нагрузка R_n . Диаграмма работы на Рис.1, схема включения на Рис.2. Преимущества режима: нет полного отключения от сети питания, сум-

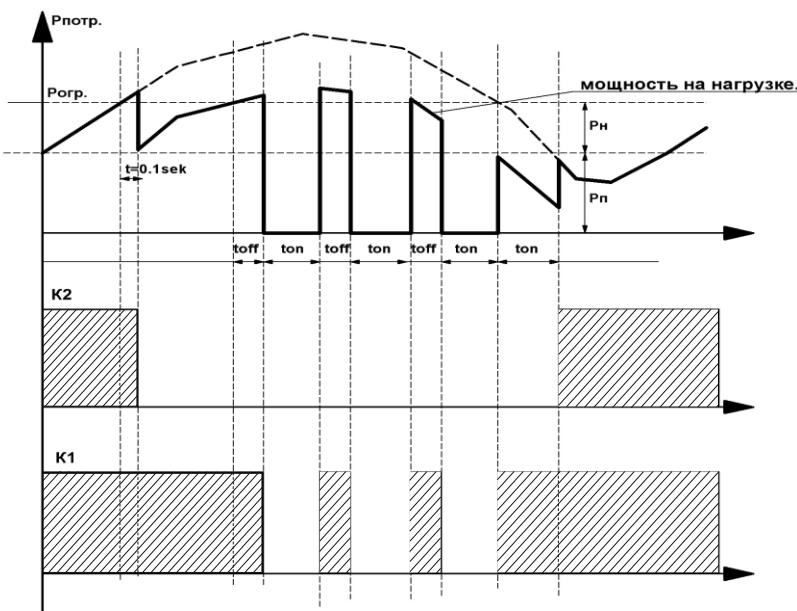


Рис.1 Диаграмма работы ОМ-1 с приоритетной нагрузкой

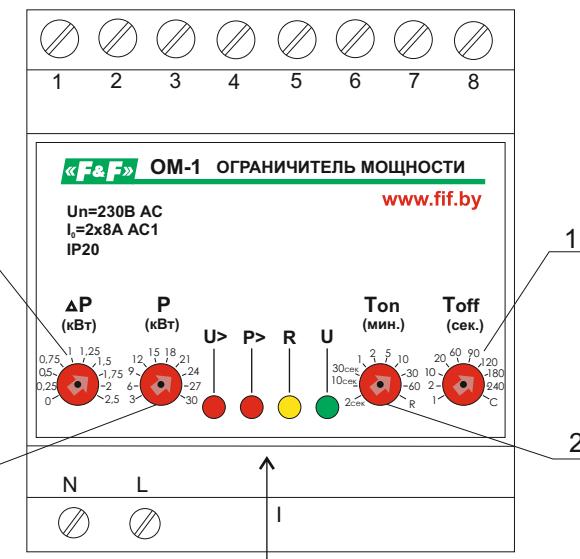


Рис.8 Органы управления и индикации

Элементы подключения

- колодки N, L - подключение питания, нейтраль и фаза.
- колодки 1,2,3 контакты реле K2, подключение приоритетной нагрузки или импульс "START" для электромагнитной защелки.
- колодки 4,5,6, контакты реле K1, подключение неприоритетной нагрузки или импульс "STOP". (для электромагнитной защелки).
- колодка 8 - выход внешней сигнализации о перегрузке по мощности.
- колодка 7 - вход отключения режима ограничения мощности.
- I - трубчатый канал для провода питания нагрузки.

Монтаж и регулировка

Подключение:

- Отключить питание.
- Подключить нулевой провод к зажиму N, фаза соответственно к зажиму L . К клеммам 1,2,3,4, 5,6, подключить контакторы в соответствии с одной из схем в зависимости от варианта работы реле. К клемме 7 - подключить цепь управления отключением мощности, 8 - внешнюю сигнализацию.
- Провод питания нагрузки пропустить через сквозное отверстие в корпусе.
- Установить переключатели в крайнее левое положение. Включить питание. Должен загореться свето-диод U, затем, через время Ton загореться желтый R и включиться нагрузка.

Проверка работоспособности:

- Установить переключатель Ton в положение R, нагрузка должна отключиться, свето-диод R погаснуть. Возвратить переключатель в исходное положение. Через 5 сек. нагрузка должна подключиться к сети питания.
- Подключить к фазе нагрузку более 3кВт при этом свето-диод P> должен загореться через 1 сек. нагрузка должна отключиться, затем через время 2 сек. включиться.
- Проверка функции счетчика числа отключений: Установить переключатель в положение "C", затем вернуть в исходное. Через 5 сек. нагрузка должна подключиться к сети питания. Повторить пункт 2. После заданного количества отключений нагрузка от сети питания отключается, моргает зеленый свето-диод U. Сброс счетчика осуществляется установкой переключателя 2 в положение "C" и затем возвратом его в исходное положение.
- Проверка функции блокировки на 10 минут: Если счетчик числа отключений не установлен, включена функция блокировки нагрузки. Повторить пункт 2. Задержка 5 отключений нагрузки. После этого нагрузка отключается, горит зеленый свето-диод, желтый гаснет. Нагрузка включается через 10 минут. Подключить нагрузку можно, установив переключатель 2 в положение "R" и вернув его в исходное состояние.
- После проверки, если установлен счетчик числа отключений, обязательно обнулить его установкой переключателя 1 в положение "C" и вернуть в исходное, сделать сброс прибора установкой в положение "R", затем установить заданные временные параметры и мощность. После отсчета заданного времени Ton переключателем 2(при этом моргает R) нагрузка подключается к сети питания, горит зеленый свето-диод "U" и желтый "R".

Элементы индикации и управления:

Элементы управления (Рис.8):

1 -Toff - переключатель времени задержки отключения по мощности, 10 положений. В положении "С" происходит сброс счетчика числа отключений и установка его в исходное состояние.

2 -Ton - переключатель времени повторного включения, 10 положений. В положении "R" происходит сброс прибора, отключение реле K1 и K2, возврат его в рабочее положение через 5 сек. после перевода в любое другое положение (сброс всех таймеров, ошибок). Значение счетчика и причина последнего отключения нагрузки остаются в энергонезависимой памяти.

3 - P - переключатель установки мощности дискретностью - 3кВт.

4 - ΔP -переключатель установки мощности дискретностью - 0,25кВт.

Например надо установить мощность 18,5кВт. Переключателем 3 устанавливаем мощность 18кВт, переключателем 4 устанавливаем мощность 0,5кВт. Результатирующая мощность будет $18+0,5=18,5$ кВт.

Элементы индикации (Рис.8):

- зеленый светодиод U, наличие питания.

- желтый светодиод R, индикация включения нагрузки.

- красный светодиод P>, сигнализация о перегрузке по мощности.

- красный светодиод U>, выход напряжения за установленные пределы.


Возможные варианты сигнализации и состояния прибора приведены в таблице 1.

Таблица 1


Состояние ограничителя	Светодиод			
	U	R	P>	U>
Нормальный режим работы	●	●	○	○
Отсчёт времени повторного включения нагрузки, после отсчёта включение нагрузки.	●	◆	○	○
Перегрузка по мощности, в режиме работы с приоритетной нагрузкой неприоритетная нагрузка отключена	●	●	●	○
Отключение нагрузки на 10 мин. (произошло 5 отключений подряд (по перегрузке по мощности.)	●	○	○	○
Отключение нагрузки при перегрузке по току (короткое замыкание в цепях питания нагрузки.)	●	○	◆	○
Отключение нагрузки при переполнении счётчика количества отключений нагрузки	◆	○	○	○
Напряжение в сети питания ниже нормы, отсутствие одной или двух фаз.	●	○	○	●
Напряжение в сети питания выше нормы	●	○	○	◆

Условные обозначения :

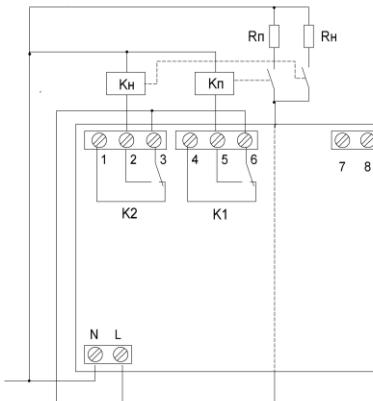- Светодиод не горит
- Светодиод горит
- ◆ Светодиод моргает



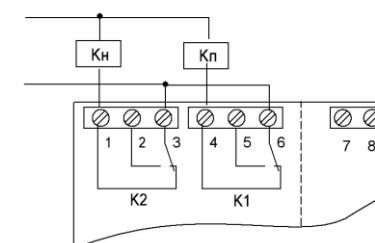Kn,Kp-контакторы с нормально разомкнутыми контактами



Kn,Kp-контакторы с нормально замкнутыми контактами

Рис.2 Схема включения с приоритетной и неприоритетной нагрузками.

марная мощность потребителей может быть больше, чем выделенная на объект по техническим условиям. Для правильной работы надо, чтобы величина Rn составляла не более 25% от общей нагрузки. Например, на объект выделено 20кВт. Разбиваем нагрузку на 2 части, Rn не должна превышать значения 5кВт. Включаем потребителей. В данный момент, например Рп = 18кВт(мощность потребляемая приоритетной нагрузкой) и Rn = 4кВт.

$$\begin{aligned} P_p + R_n &= 18 + 4 = 22 \text{kVt} \\ P > P_{\text{уст}}(20 \text{kVt}) \end{aligned}$$

при этом происходит отключение Rn и потребляемая мощность становится $P < P_{\text{уст}}$, нагрузка Rп остается подключенной к сети питания.

3.3 Режим работы с kontaktorами с электромагнитной защелкой (двухобмоточными kontaktорами). Реле K1 выдает импульс "START" на включение нагрузки, реле K2 импульс "STOP" на выключение (рис.3,4). Длительность импульса 5 сек. В этом режиме нет потребления мощности kontaktором от сети питания. На катушки подаются только кратковременные импульсы управления. Срок службы kontaktора ограничен только износостойкостью его kontaktов.

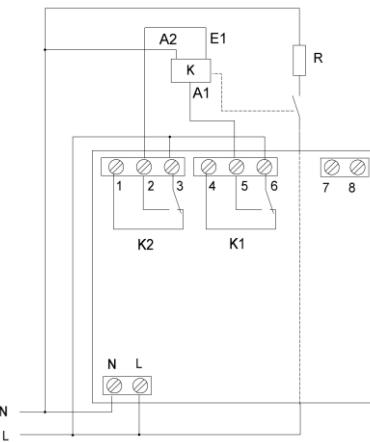


Рис.3 Схема включения с контактором с электромагнитной защелкой.


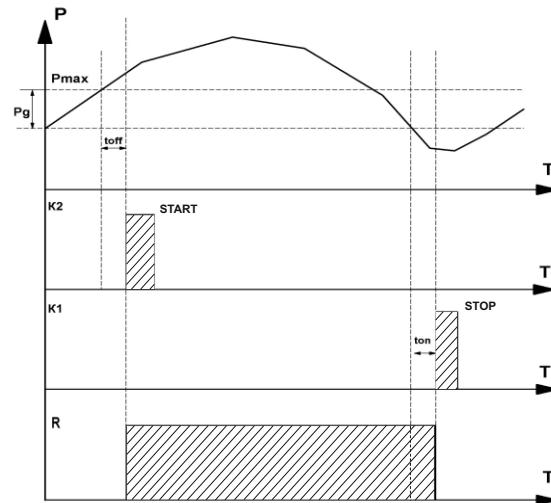


Рис.4 Диаграмма работы с электромагнитной защелкой.

4. Электрически изолированный выход сигнала о перегрузке по мощности (оговаривается при заказе). Выход - открытый коллектор. Может быть использован в схемах автоматики и диспетчерского контроля.
 5. Внешний вход включения/отключения режима ограничения мощности (оговаривается при заказе). При подаче сигнала управления (5 - 12В DC) функция ограничения мощности отключается, остальные функции сохраняются. Электрически изолирован от сети питания ограничителя. Может быть использован в схемах автоматики и диспетчерского контроля для включения функции ограничения мощности на объекте в часы пиковых нагрузок на питаяющую сеть или же в определенные временные интервалы например, управляясь таймером PCZ-521 или аналогичным по его временной программе. Схема включения изображена на рис.6.
 6. Блокировка нагрузки на 10 минут при циклической перегрузке по мощности . Если перегрузка по мощности не снижается после 5-и отключений подряд, то подключение нагрузки блокируется на 10 минут. Диаграмма работы на рис. 7.
- При необходимости контроля мощности менее 3 кВт необходимо сделать один или несколько витков провода питания нагрузки, пропустив его через сквозные отверстия в корпусе. Например надо контролировать мощность 1,5 кВт. Надо сделать по одному витку провода на каждую фазу, при этом показания шкалы делятся на 2. Устанавливаем на ограничителе переключатель мощности в положение 3кВт, контролируемая мощность будет:

$$3 : 2 = 1,5 \text{ кВт}$$

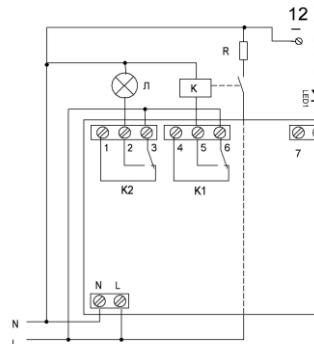

Л - лампа сигнализации
К - нормально разомкнутый контактор (НР).
При применении нормально замкнутого контактора (НЗ) его подключают к зажиму 4.

Рис.5 Схема включения с контактором и выходом для сигнализации о перегрузке по мощности.

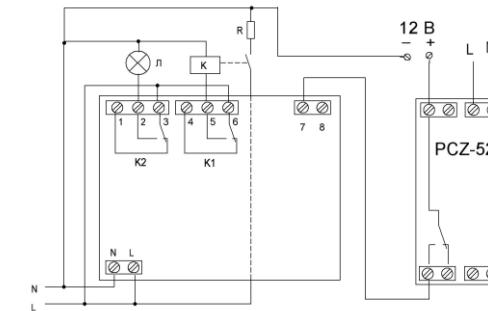


Рис.6 Схема включения со входом отключения функции ограничения мощности.

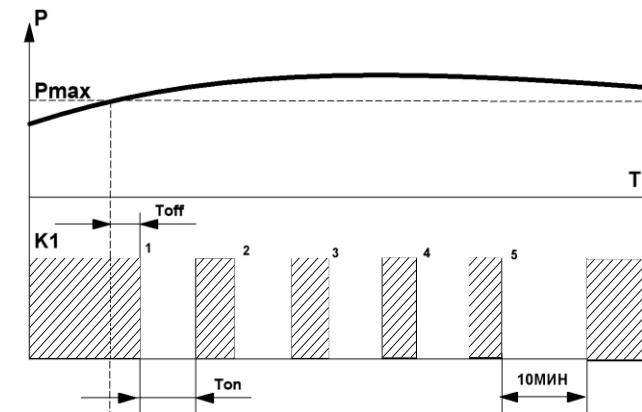


Рис.7 Диаграмма работы при циклической перегрузке.